



$V_+ = +15V$
 $V_- = -15V$

تقویت کننده آزمایشگاهی-جلسه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ - درس مدارهای الکترونیکی-دکتر مهرداد ساویز