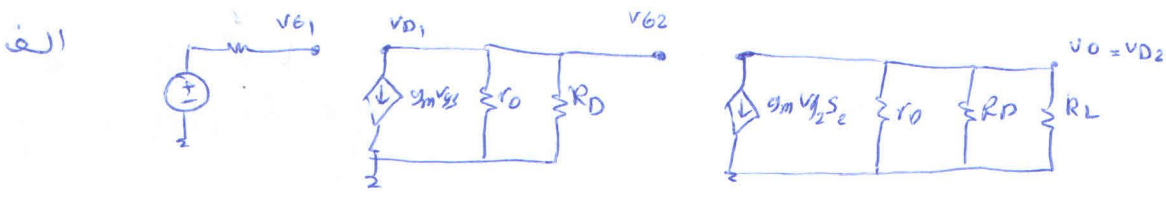


$I_D = 0.25 \text{ mA}$   
 $V_{ov} = 0.25$   
 ...



ب)  $v_{O2} = v_{O1}$

$$A_{v1} = -g_m (r_o \parallel R_D) = \frac{v_{O1}}{v_i}$$

$$A_{v2} = -g_m (r_o \parallel R_D \parallel R_L) = \frac{v_O}{v_{O1}}$$

$$\Rightarrow \frac{v_O}{v_i} = +g_m^2 (r_o \parallel R_D) (r_o \parallel R_D \parallel R_L)$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 0.25 \text{ mA}}{0.25} = 2 \text{ mS}$$

$$A_{v1} = -2 \text{ m} (10 \text{ k}) = -20$$

$$A_{v2} = -2 \text{ m} (10 \text{ k} \parallel 10 \text{ k}) = -10$$

$$\Rightarrow G_v = -20 \times -10 = 200$$

89  $\Rightarrow$  CS  $\rightarrow G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot g_m \cdot (r_o \parallel R_L \parallel R_D)$

if  $(R_L \parallel R_D) \rightarrow \infty \Rightarrow G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot g_m \cdot r_o = g_m r_o \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} \quad r_o = \frac{|V_A|}{I_D} \Rightarrow G_v = \frac{2|V_A|}{V_{ov}} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$

94  $\rightarrow$  CS  $\rightarrow G_v = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{sig}}$

$$G_{v1} = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_{sig}} = \frac{10}{8}$$

$$G_{v2} = \frac{g_m (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m (R_{sig} + R)}$$

$R_{sig} = 200 \Omega$   
 $R = 200 \Omega$   
 $\Rightarrow R_E$

$$\frac{G_{v1}}{G_{v2}} = \frac{10}{8} = \frac{1 + g_m (400)}{1 + g_m (200)} \Rightarrow g_m = 1.6 \text{ mS}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 0.2 \text{ mA}}{V_{ov}} = 1.6 \text{ mS} \Rightarrow V_{ov} = 0.25 \text{ V}$$

تغيرات دالة في خروجي نسبت لـ  $R_L$  في

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}} v_i \quad \frac{dv_o}{dR_L}$$

الف)

و طبق سؤال  $\frac{dv_o}{v_o} = \pm 0.2$  ،  $dR_L = 2k$

$$\frac{dv_o}{dR_L} = \left( \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}} \right)' v_i = \frac{\frac{1}{g_m}}{(R_L + \frac{1}{g_m})^2} v_i \quad (1)$$


$$\frac{dv_o}{v_o} = \frac{\left( \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}} \right)' v_i}{\left( \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}} \right) v_i} dR_L \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{dv_o}{v_o} = \frac{dR_L}{g_m R_L^2 + R_L} \Rightarrow 0.2 = \frac{2k}{g_m (2k)^2 + 2k} \Rightarrow g_m = 2m \quad \frac{1}{g_m} = R_D = 500\Omega$$

ب) if  $k_n = 16 \frac{mA}{V^2} \rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2 \rightarrow I_D = \frac{g_m^2}{2k_n} = 125 \mu A$   
 $g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}}$

ج)  $V_{ov} = \frac{2I_D}{g_m} = \frac{2 \times 125 \mu}{2 \times m} = 125 mV$

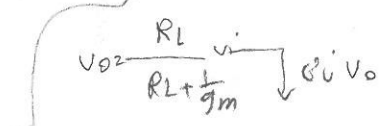بإزالة مقادير  $v_o$  أو  $v_i$  طبق لفحة سؤال  
 باء  $v_o$  بين  $1.2k$  و  $0.8v_o$  تتبدل




$$\frac{1k}{1k + \frac{1}{g_m}} v_i < \frac{2k}{2k + \frac{1}{g_m}} v_i < \frac{3k}{3k + \frac{1}{g_m}} v_i \xrightarrow{g_m = 2m} 0.6A < v_o < 0.96$$

$$\frac{1}{1.5} < \frac{2}{2.5} < \frac{3}{3.5}$$

$$\frac{8.75}{1.5 \times 2.5 \times 3.5} < 10.5 < 11.25$$

95

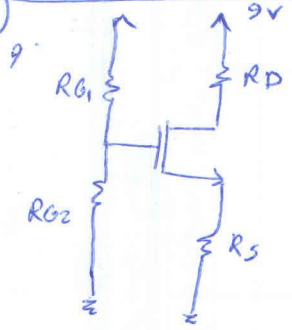

$V_t = 1V$   
 $k_n = 2 \frac{mA}{V^2}$   
 $\lambda = 0$   
 $R_{G1}, R_{G2} = 22M\Omega$

$I_D = 1mA$   
 $V_{RS} = V_{RD} = \frac{1}{3} \times 9V = 3V$

$R_{G1}, R_{G2}, R_S, R_D?$   
 کدام منبع از سه منبع!

$V_{RD} = 3V \rightarrow V_D = 9 - 3 = 6V \Rightarrow R_D = \frac{V_{RD}}{I_D} = \frac{3}{1m} = 3k\Omega$

$V_{RS} = 3V \rightarrow V_S = 3V \Rightarrow R_S = \frac{V_{RS}}{I_D} = \frac{3}{1m} = 3k\Omega$

$V_G = V_{DD} \times \frac{R_{G2}}{R_{G2} + R_{G1}} = ?$


فرض اشباع  $\rightarrow I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_t = 1V = V_{GS} - 1V \Rightarrow V_G = 5V$

$\Rightarrow V_G = 9 \times \frac{R_{G2}}{R_{G2} + R_{G1}} = 5 \Rightarrow R_{G1} = 17.6M\Omega$

$V_D = 6V$  در اشباع

$V_{DS} = 6 - 3 = 3V \Rightarrow 3 - 1 = 2V$   
 فاصله در ناحیه اشباع

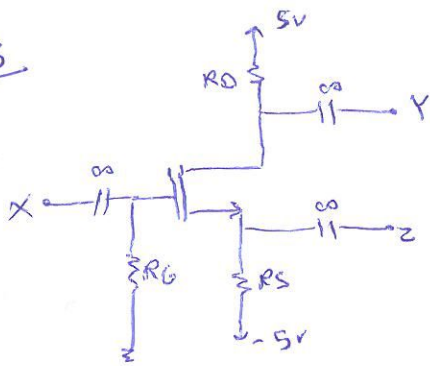در طول مقاومت بزرگتر  
 $R_{G1}$  در تقاطع است  
 مقدار  $R_{G2}$  برابر 27.5  
 که از مقدار مقاومت بزرگتر است که قابل قبول نیست



$V_{t2} = 1$   
 $k_n = 0.8 \text{ mA/V}^2$   
 $V_A = 40 \text{ V}$

الف)  $I_D = 0.1 \text{ mA}$

$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2 \Rightarrow V_{ov} = 0.5 \text{ V}$

$V_{GS} = V_{ov} + V_{t2} \Rightarrow V_{GS} = 1.5 \text{ V} \Rightarrow V_S = -1.5 \text{ V}$

$V_G = 0$

$\frac{V_S - V_{SS}}{R_S} = I_D \Rightarrow 0.1 \text{ mA} = \frac{5 - 1.5}{R_S} \Rightarrow R_S = 35 \text{ k}\Omega$

ب)  $V_{DS} \geq V_{ov} \Rightarrow V_{DS} \geq 0.5 \Rightarrow V_D \geq 0.5 - 1.5 \Rightarrow V_D \geq -1 \text{ V}$

$V_{D2} \geq 1 + 0.5 \Rightarrow V_D = 1.5$


$R_D = \frac{5 - (1.5)}{I_D} = \frac{3.5}{0.1} = 35 \text{ k}\Omega$

$R_{in} = R_G = 10 \text{ M}\Omega$

ج)  $g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 0.1 \text{ mA}}{0.5} = 0.4 \text{ mA/V}$


$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{40}{0.1} = 400 \text{ k}\Omega$

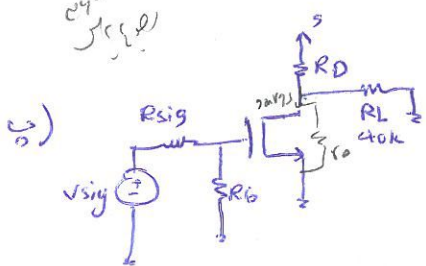$\frac{1}{g_m} = \frac{1000}{0.4} = 2500$




$A_v = -\frac{R_G}{R_G + R_{sig}} \cdot g_m \cdot (r_o \parallel R_D \parallel R_L) = -6.5 \%$

(CS)

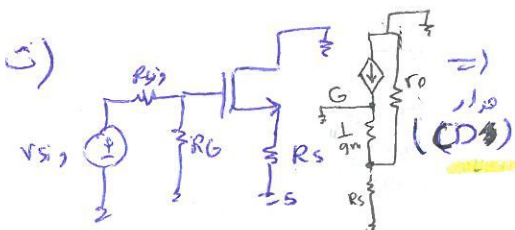

$R_o = \frac{1}{g_m} \parallel r_o = 2.48 \text{ k}\Omega$

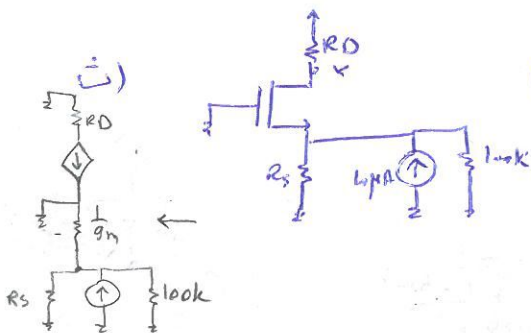$G_v = \frac{r_o}{r_o + \frac{1}{g_m}} = 0.99 \%$



$i_D = I_S \cdot (100 \text{ k}\Omega \parallel R_S) = \frac{1}{g_m} (100 \text{ k}\Omega \parallel 35 \text{ k}\Omega \parallel 2.5 \text{ k}\Omega) \times 10 \mu\text{A}$

$I = R_D I_D = 35 \text{ k}\Omega \times 22.8 \mu\text{A} = 0.79 \text{ V}$

no output