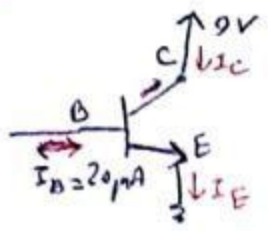


(12) $60 < \beta < 300$



$I_E = I_B + I_C$

$I_E = (\beta + 1) I_B \Rightarrow 61 \times 20 \mu A < I_E < (301) \times 20 \mu A$

$1280 \mu A < I_E < 6020 \mu A$

$1.22 \text{ mA} < I_E < 6.02 \text{ mA}$

$I_C = \beta I_B \Rightarrow 60 \times 20 \mu A < I_C < 300 \times 20 \mu A$

$1.2 \text{ mA} < I_C < 6 \text{ mA}$


$P_{max} = VI = 9V \times 6 \text{ mA} = 72 \text{ mW}$

28) $\beta \rightarrow \infty \rightarrow I_C = I_E$

$I_B = 0$

* بزمن حساس و active در حد درستی
* وقت شود ترازیستور pnp است.

الف

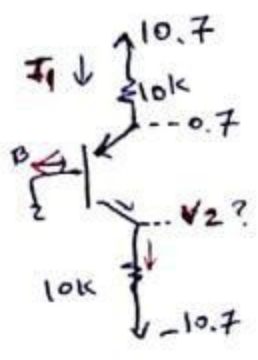

$I_E = I_B + I_C$

$I_1 = \frac{10.7 - 0.7}{10k} = 1 \text{ mA} = I_E = I_C$


$I_E = I_C = 1 \text{ mA}$

$V_2 = -10.7 + 10k \times 1 \text{ mA} = -0.7 \text{ V} = V_2$

reverse $V_{CB} = -0.7$
forward $V_{EB} = 0.7$

active ✓

ب

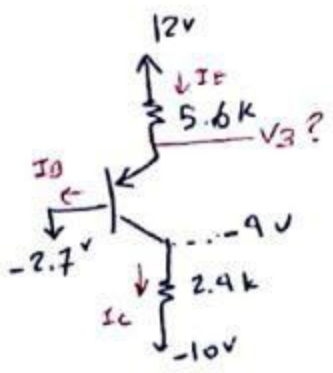

$V_B = -2.7 \text{ V} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{CB} = -1.3 \\ V_C = -4 \text{ V} \end{array} \right.$

* وقت شود ترازیستور pnp است
* active on

$I_C = \frac{-4 - (-10)}{2.4k} = \frac{6}{2.4k} = 2.5 \text{ mA}$


$\beta \rightarrow \infty \rightarrow I_B = 0 \Rightarrow I_C = I_E$

$I_E = 2.5 \text{ mA}$

$V_3 = 12 - 5.6k \times 2.5 \text{ mA} = -2 \text{ V} = V_3 = V_E$

$V_{EB} = -2 + 2.7 = 0.7$ ✓ فرما درست
 $V_{CB} = -1.3$

20

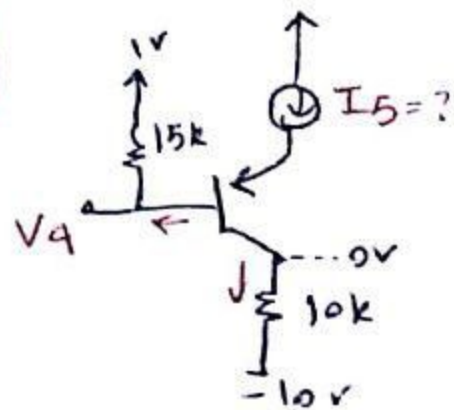

$$\beta \rightarrow \infty \rightarrow I_B = 0$$

$$V_B = V_C = 1V$$

$$V_{CB} = 0 - 1 = -1V$$


$$I_C = \frac{0 - (-10)}{10k} = 1mA$$

$$I_E = I_C = 1mA = I_5$$

در آرایش پnp است

فرق

21

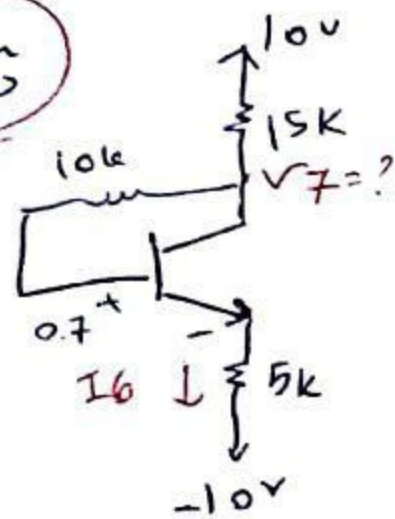

$$\beta \rightarrow \infty \rightarrow I_B = 0$$

$$\Rightarrow V_B = V_C = V_7 = V_E + 0.7$$

$$I_C = I_E$$

$$I_C = \frac{10 - V_7}{15k} = \frac{10 - V_B}{15k}$$

$$I_E = I_6 = \frac{(V_B - 0.7) - (-10)}{5k} = \frac{V_E + 10}{5k}$$

$$\Rightarrow \frac{10 - V_B}{15k} = \frac{V_B + 9.3}{5k} \Rightarrow V_B = V_7 = -9.475$$

$$I_6 = 0.965 mA$$

در آرایش npn است


$$V_{BE} = 0$$

$$V_{BE} = -0.7$$

on active

ادامه 28

29

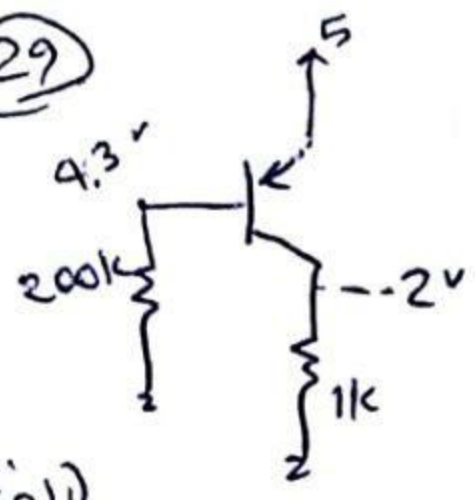


$$I_C = \frac{2}{1k} = 2mA$$

$$I_B = \frac{4.3}{200k} = 2.15 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$\beta = \frac{2mA}{2.15 \mu A} = 930$$

(a)

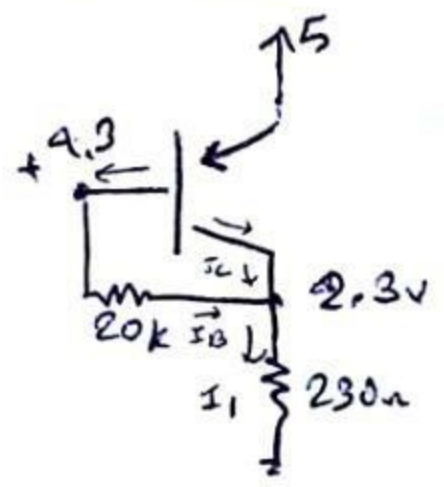

$$I_C = ?$$

$$I_C + I_B = I_1$$


$$I_B = \frac{4.3 - 2.3}{20k} = 0.1mA$$

$$I_1 = \frac{2.3}{230\Omega} = 10mA$$

$$I_C = 9.9mA$$

(c)
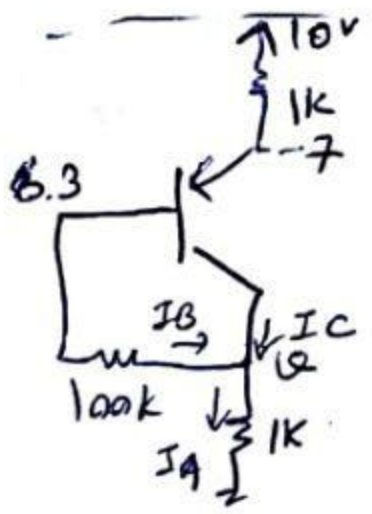
$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{9.9mA}{0.1mA} = 99$$



$$I_E = \frac{10 - 7}{1k} = 3mA$$

$$I_C + I_B = I_1 \quad | \quad I_1 = (\beta + 1) I_B$$




$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$\Rightarrow I_1 = I_E = 3mA$$

$$0 = I_1 \times 1k = 3V \Rightarrow I_B = \frac{6.3 - 3}{100k} = 3.3 \times 10^{-5} = 33 \mu A$$
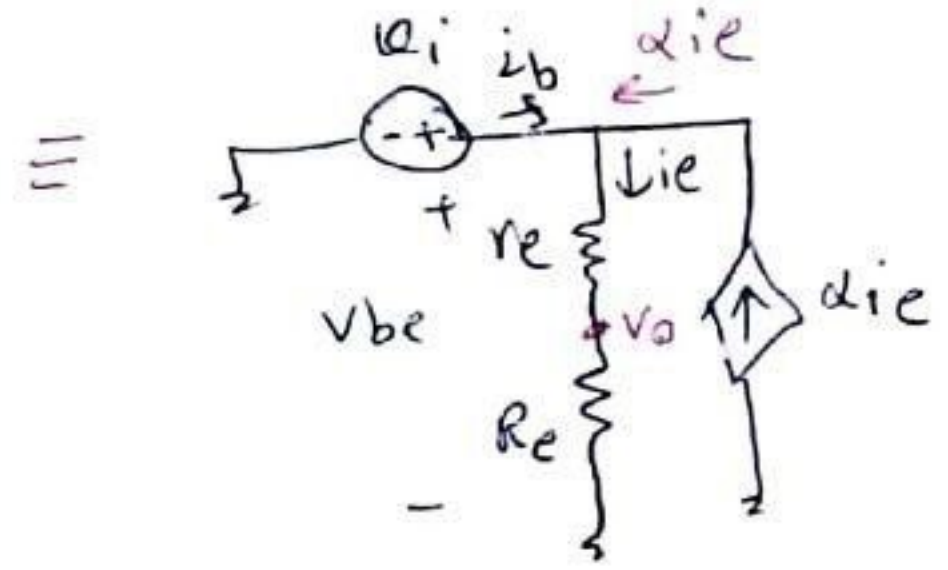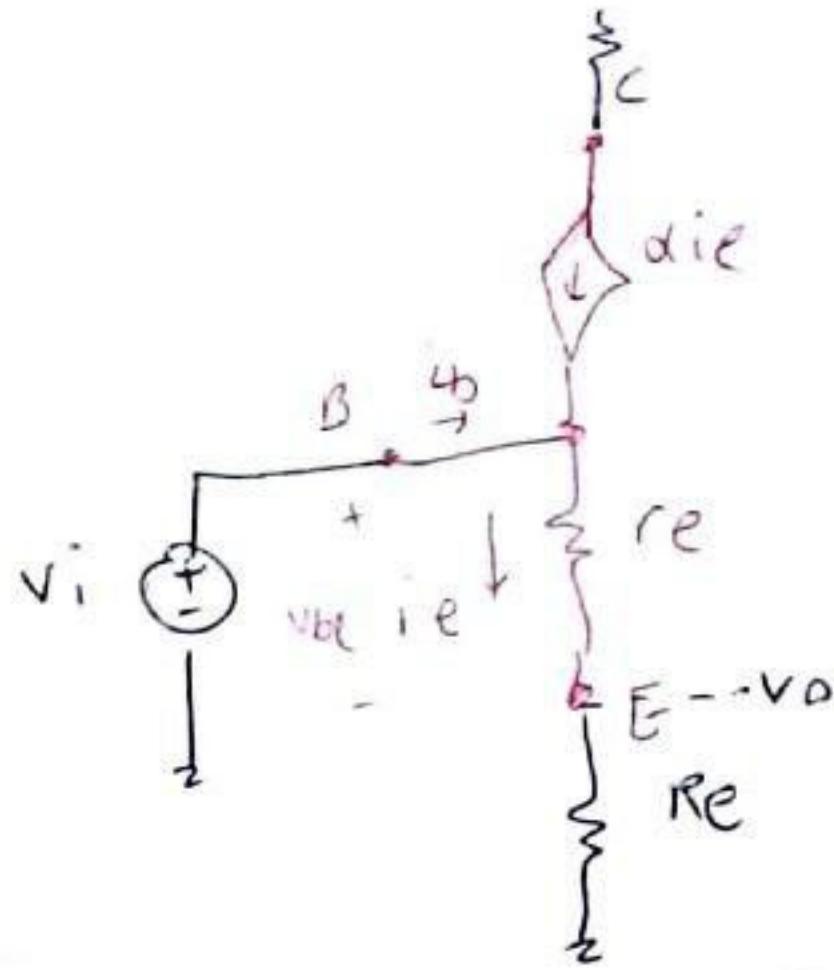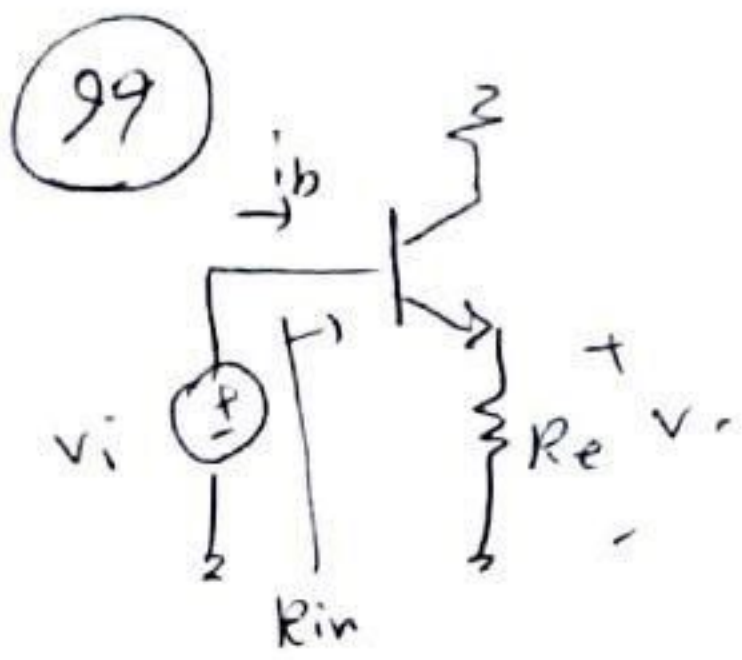
$$\frac{I_E}{I_B} - 1 = \beta \Rightarrow \beta = \frac{3mA}{33 \mu A} - 1 = 89.9$$



المحل / 9

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_b} = (\beta + 1)(r_e + R_e)$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{R_e}{R_e + r_e}$$



$$\begin{cases} i_b + \alpha i_e = i_e \\ i_b = (1 - \alpha) i_e \end{cases}$$

$$\textcircled{1} R_{in} = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{(R_e + r_e) i_e}{i_b} = \frac{(R_e + r_e) i_e}{(1 - \alpha) i_e} = \frac{1}{1 - \alpha} (R_e + r_e) \Rightarrow R_{in} = (\beta + 1)(r_e + R_e)$$

$$d = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$\textcircled{2} \frac{v_o}{v_i} = ? \rightarrow v_i \times \frac{R_e}{R_e + r_e} = v_o \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_e}{R_e + r_e}$$

109

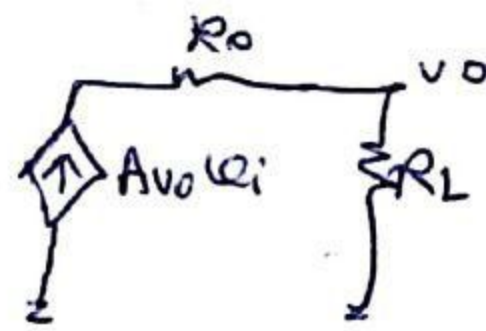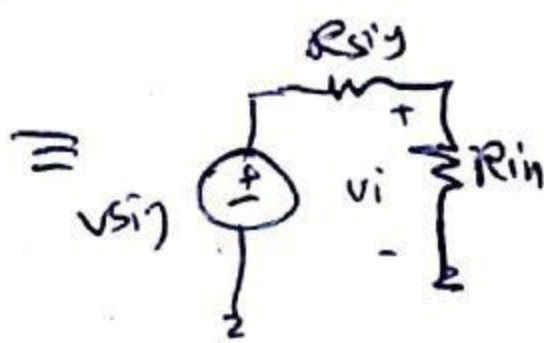


$$\omega) \quad v_{sig} \times \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = v_i$$

$$v_i = \frac{90}{100} v_{sig}$$

$$R_{sig} = 100k$$

$$\Rightarrow \frac{R_{in}}{R_{in} + 100k} = \frac{9}{10} \Rightarrow R_{in} = 900k$$

11)

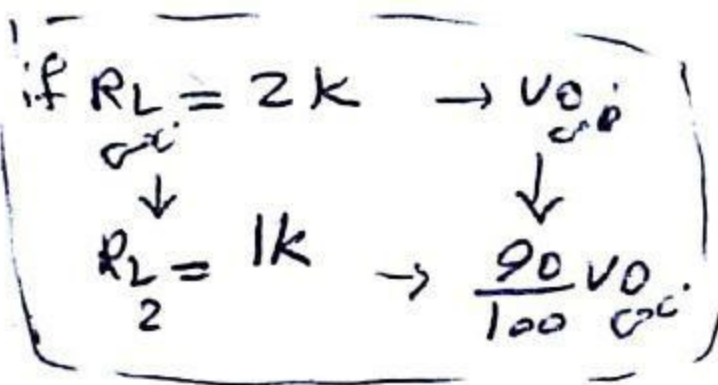

$$\begin{cases} v_o = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_{v0} \cdot v_{sig} \\ G_v = 10 \end{cases}$$

$$\rightarrow v_o = \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot v_i \cdot A_{v0} \Rightarrow \frac{1k}{1k + R_o} \cdot \frac{90}{100} v_o \cdot A_{v0} = \frac{90}{100} v_o$$


$$\frac{2k}{2k + R_o} \cdot v_i \cdot A_{v0} = v_o$$

$$\Rightarrow R_o = 250 \Omega$$

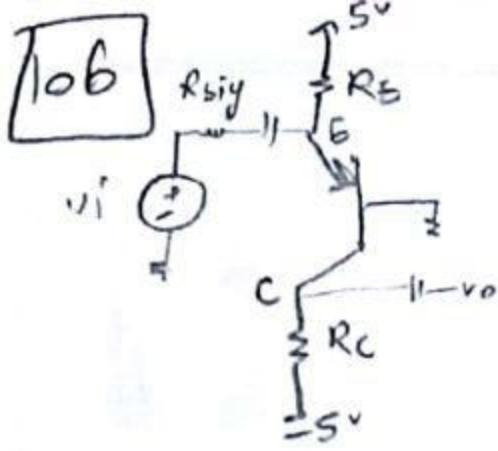12)

$$G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \cdot A_v = 10 \Rightarrow A_v = 10 \times \left(\frac{10}{9}\right) = \frac{100}{9} = 11.1$$

$$A_v = \frac{R_L}{R_L + R_o} \cdot A_{v0} \Rightarrow A_{v0} = 11.1 \times \frac{2k + 250\Omega}{2k} = 12.48$$



$$g_m = \frac{1}{50}$$

$$R_{in} = 50 \Omega = R_E \parallel r_e = r_e$$

$$r_e = 50 = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25mV}{I_E} \Rightarrow I_E = 0.5mA$$

$$V_E = 0.7$$

$$I_E = \frac{5 - V_E}{R_E} \Rightarrow R_E = 8.6k\Omega$$

$$V_{EC} = 10 - (R_E + R_C) 0.5mA$$

$$\begin{cases} A = g_m R_C \\ V_O = A \cdot v_i = A \cdot v_{be} \\ v_{be} < 10mV \end{cases} \Rightarrow V_O = A \times 10^{mV} = \frac{1}{50} \times R_C \times 10^{mV}$$


* $V_{EC} - V_{Omax} > 0.3$

$$10 - (8.6k + R_C) 0.5mA - \frac{1}{50} R_C \times 10^m > 0.3$$


$$\Rightarrow R_C < \frac{5.4}{0.7m} = 7.7k\Omega$$

ماکزیمم $g_m R_C = \frac{1}{50} \times 7.7k = 154$

ماکزیمم $V_O = A \cdot 10mV = 1.54V$

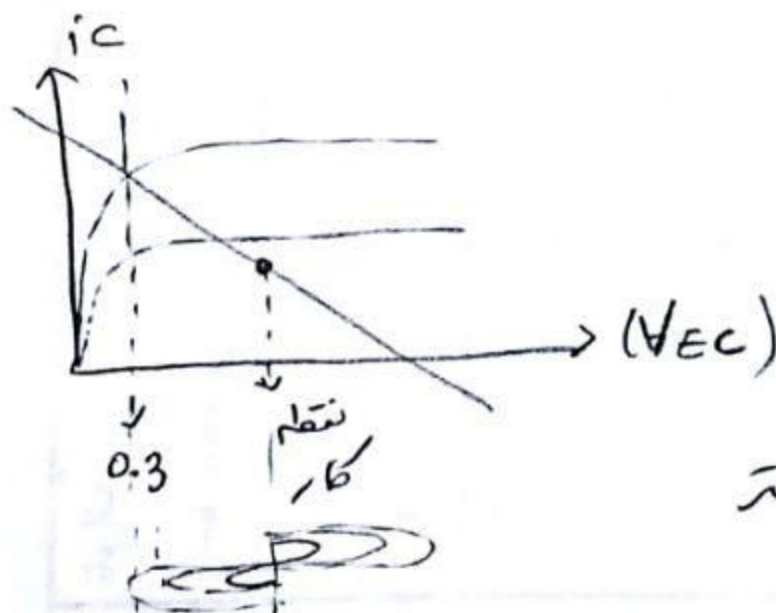

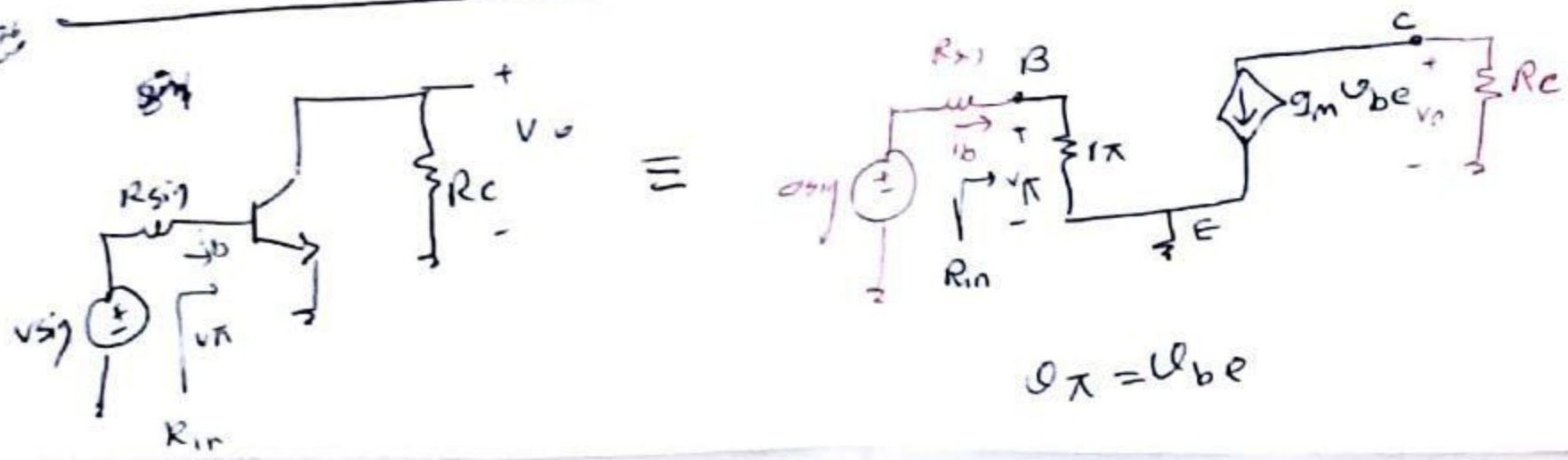RC بزرگی بجه و در نتیجه مقدار دامنه خروجی کوچکتر است
از طرفی باید نقطه کار را از نوسان
ارتفاع بکشور که! توجه به نوسانات
از مرکز گریز $V_{EC} = 0.3$ عبور نکنیم
پس مقدار V_{EC} نقطه کار را بکسر
حداکثر دامنه خروجی نباید از 0.3 کمتر
شود! مقدار R_C *



① $R_{in} = \frac{v_{\pi}}{i_b} = r_{\pi}$

② $\frac{v_{\pi}}{v_{sig}} \Rightarrow v_{sig} \times \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{sig}} = v_{\pi} \Rightarrow \frac{v_{\pi}}{v_{sig}} = \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{sig}}$

③ $\frac{v_o}{v_{\pi}} = ?$ $v_o = R_c \cdot g_m v_{be} \Rightarrow \frac{v_o}{v_{\pi}} = R_c g_m$
 $v_{be} = v_{\pi}$

$A_{v_{\pi}} = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_o}{v_{\pi}} \times \frac{v_{\pi}}{v_{sig}} = R_c g_m \cdot \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_{sig}}$

$A_{v_{\pi}} = \frac{(g_m r_{\pi}) R_c}{r_{\pi} + R_{sig}} = -\frac{\beta R_c}{r_{\pi} + R_{sig}}$

4