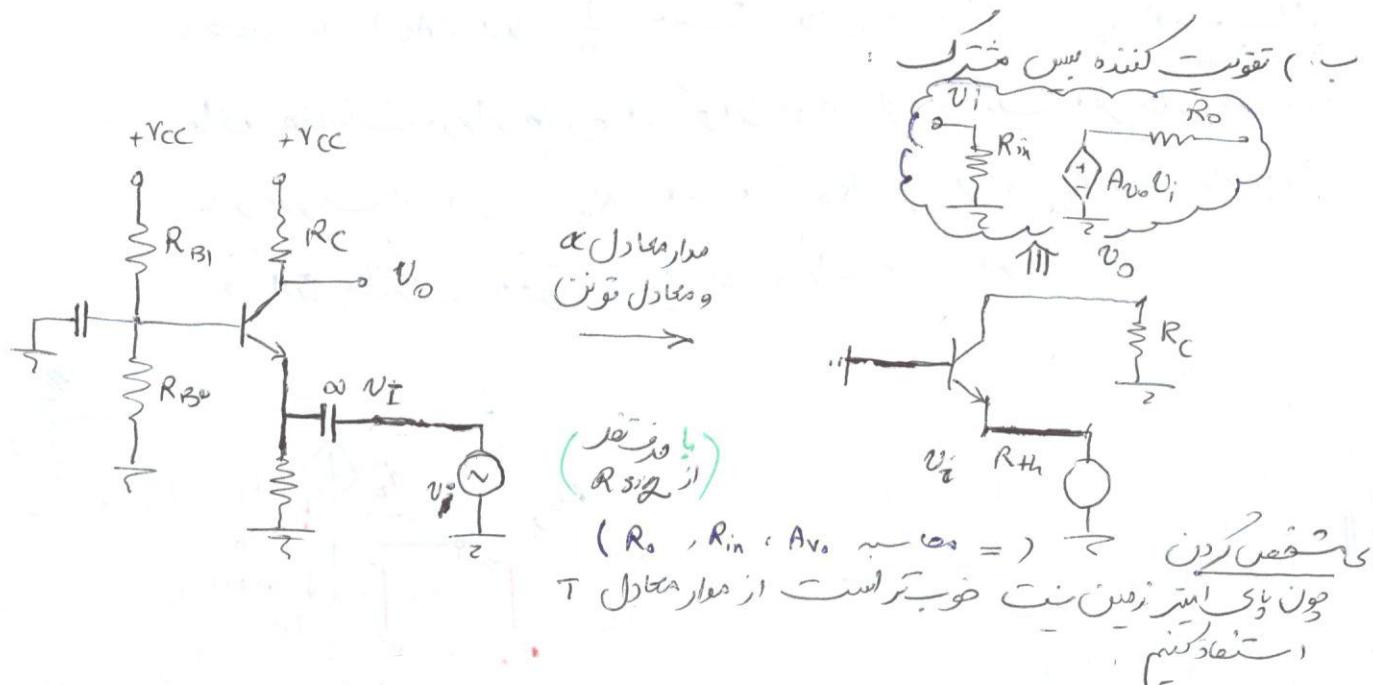



۱. تقویت کنده های مبنی بر ترازیستور دو قطبی:

تقویت کنده امپریستر با ویدیون مقاومت پایی امپیر در کلاس صصت شد. محتوای کراس میانی و کمیل آن در ادامه می آید:



$$R_{in} = \frac{V_i}{I_i} = r_e \quad ①$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{I_o} \right|_{V_i=0} = R_C \quad ②$$

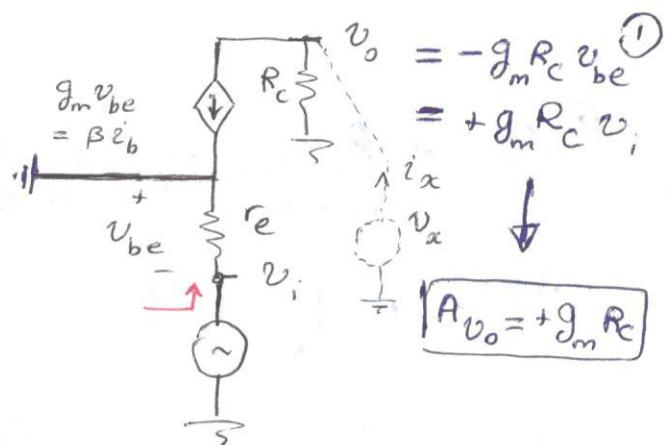



تقویت کنده بیس متر (CB). مانند امپریستر بیو مقابله r_e دارد، و مقاومت ورودی آن کوچک و مقاومت خروجی آن است R_C : یعنی بزرگ باشد. لیکن از کاربردهای آن مغایر است - زیرا درجه حرارت ملائم توان انتقالی ازین مل唧ی به حلقة دیگر تقویت کنده بینه باشد - که توان نیان داد شرط تبلیغ این را

$(R_{in2} = R_{out1})$ و در حالت کلی $Z_{in2} = Z_{out1}^*$ سرعاً تحقق این امر می باشد. این این خواردای در مختار است $Z = \infty$ است. از آن جمله بازد اعداد نویی $\frac{1}{g_m} = r_e$ با این مقدار بزرگ است؛ بنابراین از تقویت کنده های مغایری عمل نمی بینیم.

اما کلکتوریستر معمولاً بیرون با قوه کاری رود (صفحه بعد)

ح۱) تقویت کننده مالتیپلیکر

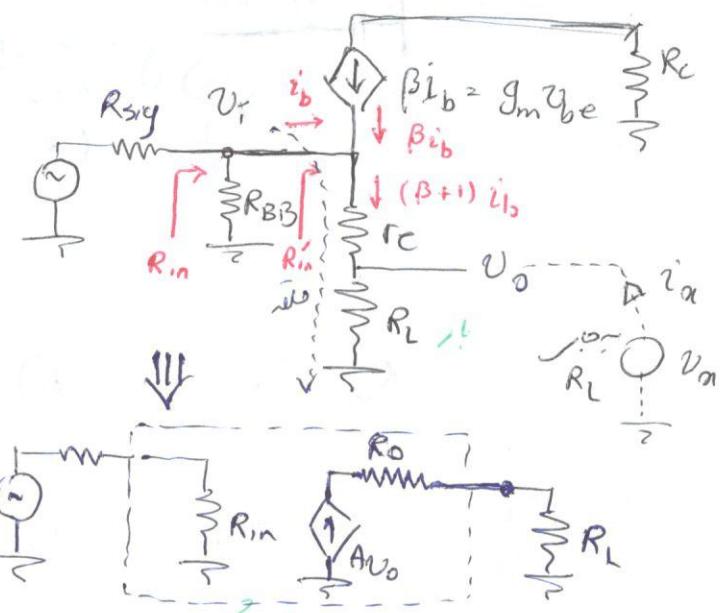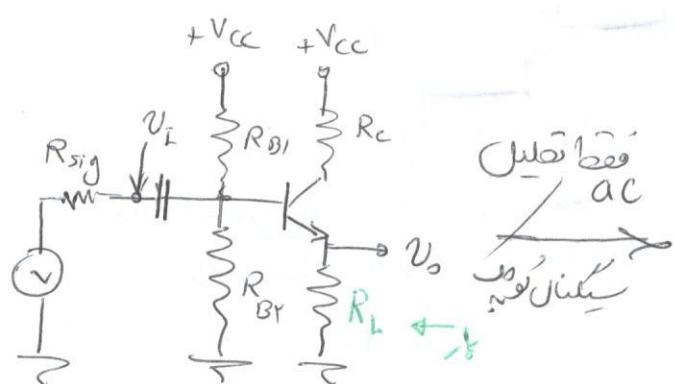اگر دو تقویت کننده افتاده متناظر ساخته باشیم که مقاومت خروجی آن
است: ارتعال یک مقاومت بر ۱۰۰ افی هم این باتجایی شود که برو
 $A_V = \frac{R_L}{R_L + R_{out}}$ $\cdot A_{V_0}$ $\frac{1}{11}$ کست بدون بار باشد -
هر دوی مقاومت در برایر صنعتی "جیان خواه" دی: یک بافر نیاز خود
با تقویت کنندهای R_{in} زیاد A_{V_0} فیلم و R_o مردود برای V_o باشد
و کلکتروریستر تحقق بسیار خوبی برای یک بافر است.



$$\textcircled{1} \quad V_o = + \frac{R_L}{r_e + R_L} V_i \Rightarrow A_V = \frac{R_L}{r_e + R_L}$$

$$A_{V_0} = A_V \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = 1$$

$$\textcircled{2} \quad R_{in} = \frac{V_i}{i_b} = R_{BB} \parallel \left[\frac{(i_b + \beta \times i_b) \times (r_e + R_L)}{i_b} \right]$$

$$= R_{BB} \parallel (1 + \beta)(r_e + R_L)$$

که جرمه $\beta \approx 100$ و $R_L \approx 1k$ - محولات عدد بسیار زیاد شود


$$\textcircled{3} \quad R_o = \frac{V_o}{i_o} \Big|_{V_i = 0} = r_e$$

که حدود محدود خوبی
می شود


* توضیح: مادر اعلیٰ میالهای MOS، BJT از مقاومت ذاتی خوبی تراز سیورها ندارند
فعال کرد و ذرا بیش موسوم است صرف نظر کریم - زیرا در موارهای معملاً اکلیب اثر ممی
ندارند - آما در پیاره سازی مدار مجتمع اثراں ها سرفوست سازی شود /

روش‌های بیاس‌گذن و مدارهای واچی :

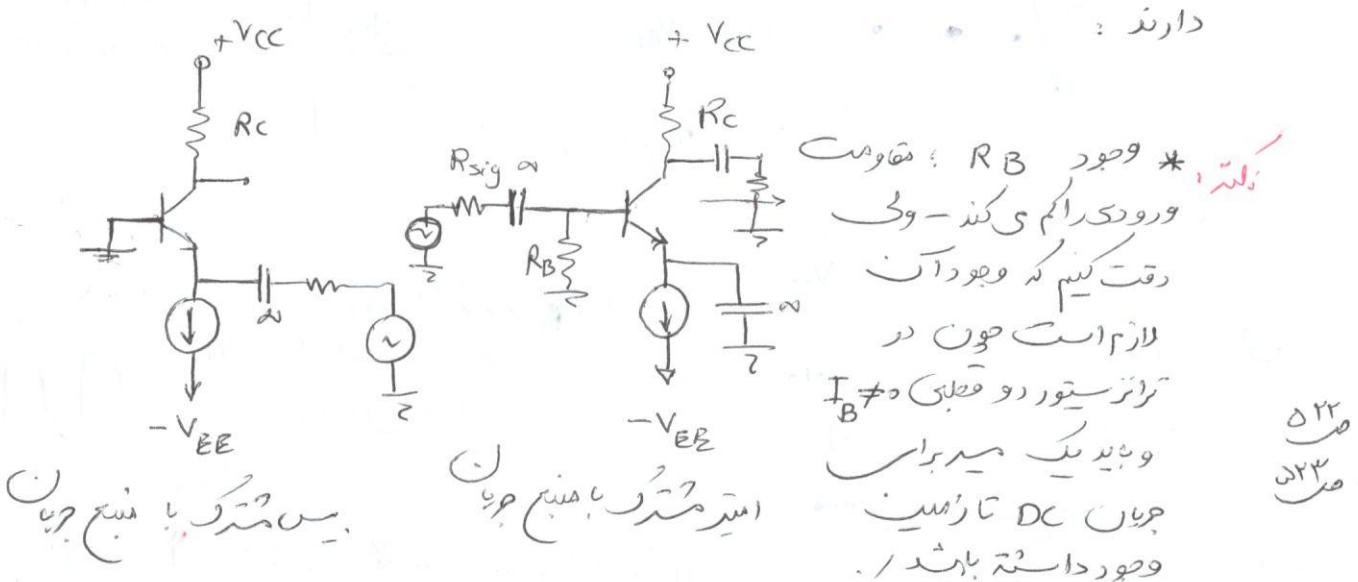نمی‌از روش موثره در راس؛ روش‌های دیگری هم برای ایجاد نقطه‌گذار مورد نظر وجود دارند:




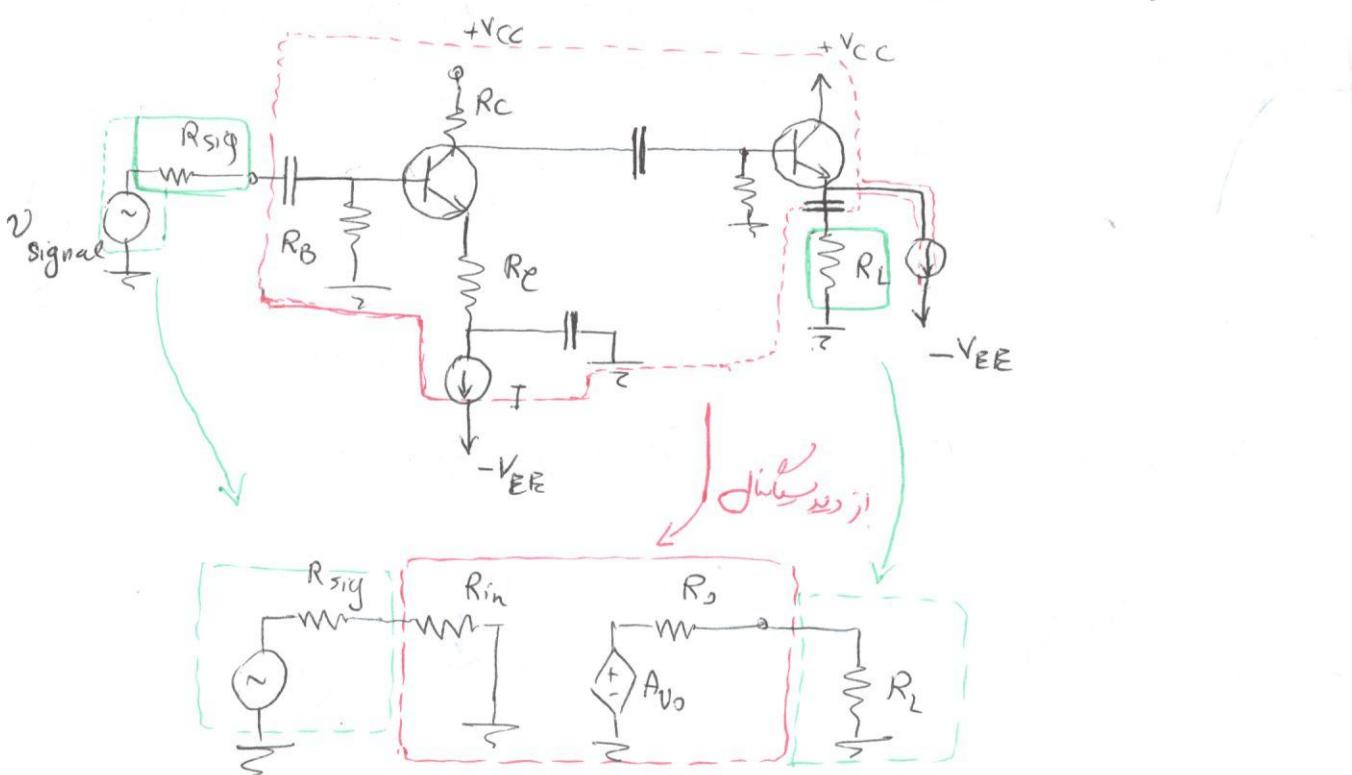سپس یک تقویت نشود کامل دو ملهه با استرمتر و کلکلتورمتر که سرع در راس
که حقیقی آن همی تواند در مجموع به عنوان "یک تقویت کننده" مفهوم شود:



* صفحه ۵۲۳، رفع مدار واچی بین متر نیز مطابقه ندارد
نحوه روش‌های دیگر بیاس‌گذن، ۲-۷-۴، ۴-۷-۳ و رضوه رفع مبلغ در پیش
* توضیحی: ۱۴۷ صفحه

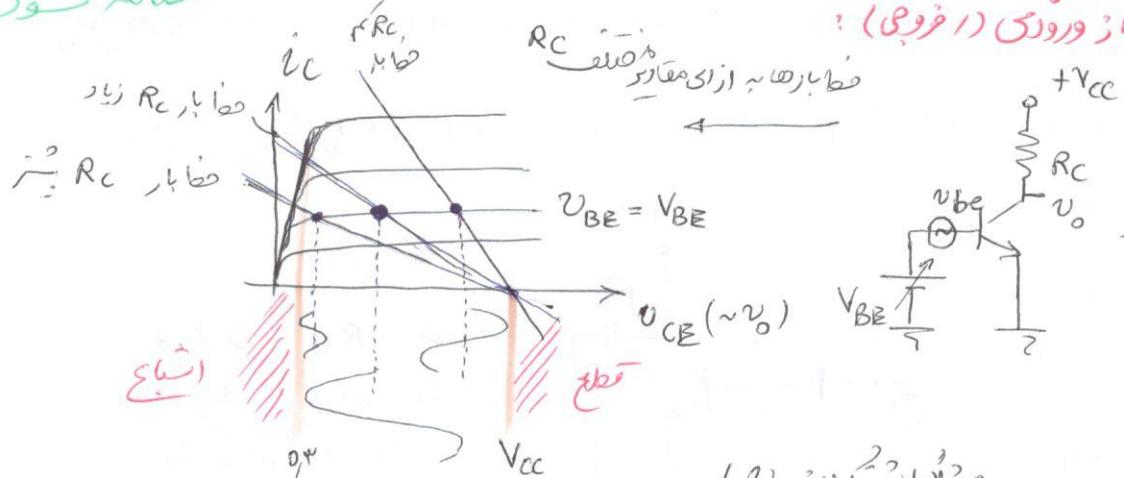تحسن نظر کار خوب است: (مکانیزم) و محدوده مجاز فرودی (خروجی):



تحسن نظر
کار درین مدار
نماین:

تحسن نظر کار

دامنه دهنده نوسان متغیر خروجی
حول محنتکار... که بحمد
قطع یا اشباع محدودی شود.

(مثلاً بزرگترین V_{BE})
تلاش برای دامنه بسته خروجی منظر
به سیگنال قطع تجزیه شود
(یا از بالا باز پس)

اما این از امتحان ریشه دارد
که: قدر مطلق برو تردیک یا اشباع بسته است
 $(A_{V_0} = -g_m R_C)$

اما این از امتحان ریشه دارد
نهست - که ناشی از اینکه
برنفی های تراز سیگنال - برو فوق

$V_0 = V_{CC} - R_C i_C$
 $= V_{CC} - R_C I_s e^{V_{BE}/V_T}$

$$V_{BE} = V_{BE} + V_{be}$$

حالا فرض کنیم

و پس از برو قطع متغیر را باید حذف کنیم بنابراین V_{ce} و V_{be} بروست اور

از آنکه: $V_{be} \ll V_T \approx 25\text{mV}$

$$i_C = I_s e^{V_{BE}/V_T} = I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} e^{\frac{V_{be}}{V_T}} \approx I_C \left(1 + \frac{V_{be}}{V_T}\right)$$

$$\Rightarrow i_C = I_C + \frac{I_C}{V_T} V_{be} = I_C + g_m V_{be} = I_C + i_{be}$$

پس تغییر i_C برو $V_{be} \ll V_T$ برو i_C است و ولیز
خروجی نیز: پس این شرط را شرعاً عدم احتیاج نیز داشتیم و حدی برای براز شود

$$V_0 = V_{CC} - R_C (I_C + g_m V_{be}) = \underbrace{V_{CC} - R_C I_C}_{که نیز V_{ce}} + \underbrace{g_m R_C V_{be}}_{V_{ce} = V_0}$$

تحسن نظر کار